

# **TRABALHO FINAL DE SISTEMAS DIGITAIS**

## **ANÁLISE, SIMULAÇÃO E SINTESE DE CIRCUITO SEQUENCIAL RECONHECEDOR DE SEQUÊNCIA “1101” NOS MODELOS DE MOORE E MEALY**

Júlio César Borges de Oliveira Sampaio

RA 1120232038

UFABC 2025

## INTRODUÇÃO

Esse projeto visa criar um circuito sequencial de reconhecimento da sequência “1101”, isso é, presumindo um fluxo discreto de bits, esse circuito deve reconhecer todas as instâncias onde a nossa sequência aparece e emitir um sinal para indicar que reconheceu a sequência. Como esse circuito é uma máquina de estados, foi feito o modelo de estados tanto no modelo Mealy quanto o Moore.

## OBJETIVOS

Esse projeto tem como objetivo:

- Elaborar um esquema de estado do reconhecedor tanto nas versões de Mealy quanto na de Moore.
- Fazer e simular este circuito em VHDL de forma que os resultados possam ser avaliados no GTKWave.
- Fazer uma síntese desse circuito com ajuda da síntese do programa Digital.
- Fazer uma versão funcional para a placa DE10-Lite / Altera e elaborar um tutorial para como reproduzir os resultados.
- Avaliar os resultados e apontar as principais diferenças entre as duas versões.

## JUSTIFICATIVA

O reconhecedor de sequência é um ótimo circuito para praticar a elaboração de circuitos sequenciais, ele só tem uma entrada e sua saída depende bastante de uma sequência de entradas consecutivas.

## METODOLOGIA

### ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA DE ESTADOS

Antes de qualquer coisa é importante elaborar o diagrama de estados do projeto, que vai definir o comportamento do reconhecedor.


Para ambos os casos, temos duas entradas digitais e uma saída também digital, a nossa primeira entrada digital será o *input* do usuário, e a segunda será o nosso *clock*, que mede o início e o fim de cada ciclo do reconhecedor de sequência (também foi implementada uma entrada *reset*, que traz o estado da máquina de volta ao estado inicial, mas essa não será abordada nos diagramas).

O comportamento desejado é que, a cada subida do *clock*, ele leia a entrada digital atual e, se em 4 entradas consecutivas for encontrado o nosso padrão “1101” ele deve emitir uma saída digital.
 
## DIAGRAMA DO MODELO MEALY

O modelo Mealy é um modelo onde a saída depende da transição de estados, isso é, quando o estado muda a máquina deve emitir uma saída dependendo daquela mudança, e não somente do estado em si.

Para o reconhecedor de Mealy temos o seguinte diagrama




Onde o lado direito da barra é a nossa entrada e o lado esquerdo nossa saída. No caso do modelo de Mealy podemos ter somente 4 estados, o que será muito útil na síntese já que só precisaremos de 4 FFs para representar todos os estados possíveis.

ENTRADA	ESTADO	PRÓXIMO ESTADO	SAÍDA
0	A	A	0
1	A	B	0
0	B	A	0
1	B	C	0
0	C	D	0
1	C	C	0
0	D	A	0
1	D	B	1

Como a saída depende diretamente da entrada além do estado, veremos na simulação que o timing da saída do modelo de Mealy é um pouco mais inconsistente que a saída do modelo de Moore.
 
## DIAGRAMA DO MODELO MOORE

O modelo de Moore é um modelo onde cada saída depende somente do estado atual da máquina, e a entrada só influencia o próximo estado, nesse caso precisaremos de 5 estados para representar o reconhecedor, o que leva um mínimo de 3 FFs num circuito.




Onde o círculo inferior é a saída de cada estado e cada seta representa uma transição com base na entrada.

ENTRADA	ESTADO	PRÓXIMO ESTADO	SAÍDA
0	A	A	0
1	A	B	0
0	B	A	0
1	B	C	0
0	C	D	0
1	C	C	0
0	D	A	0
1	D	E	0
0	E	A	1
1	E	B	1

### SÍNTESE DOS CIRCUITOS

Com auxilio do Digital foi feito o esquemático para cada circuito. Para cada estado, foi atribuída uma sequencia binaria correspondente da seguinte forma:

ESTADO	SEQUÊNCIA BINÁRIA (MEALY)	SEQUÊNCIA BINÁRIA (MOORE)
A	00	000
B	01	001
C	10	010
D	11	011
E	XX	100

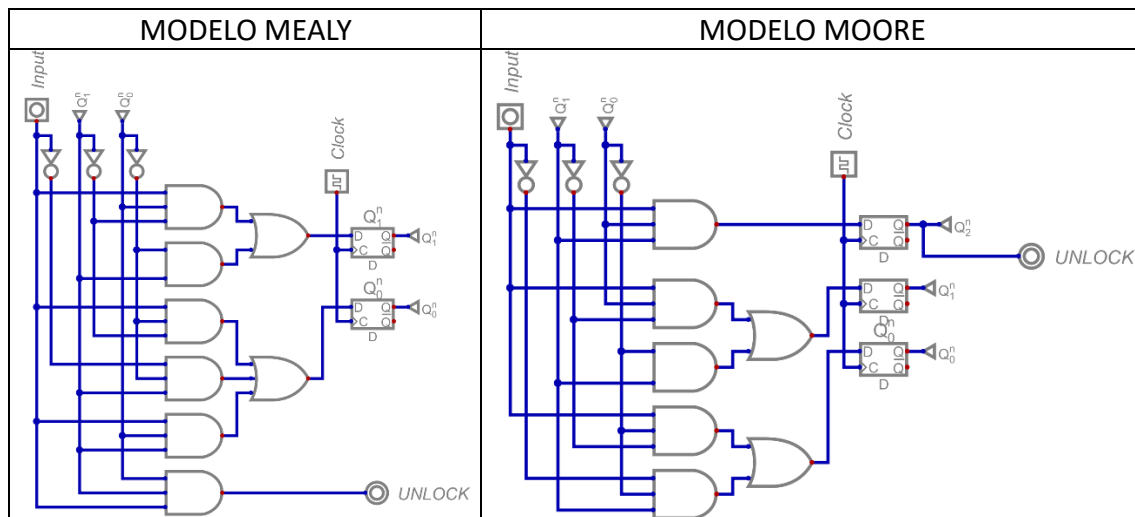

Podemos ver que o modelo de Mealy é relativamente mais simples, porém faz contato direto com a entrada, presumindo uma entrada assíncrona podemos acabar por ter uma saída um pouco mais temporalmente inconsistente.

## ELABORAÇÃO VHDL

Ambos os circuitos foram elaborados em códigos VHDL, onde tanto as entradas quanto a saída foram interpretadas como objetos *std\_logic*, embora o VHDL não nos diga muito sobre a arquitetura do circuito ele é bem útil na simulação de comportamentos. Todos os códigos e simulações estão presentes junto ao relatório, adicionalmente eu também estou mantendo um [repositório](#) com tudo que foi produzido.


## RESULTADOS

### SIMULAÇÃO

Os circuitos em VHDL foram simulados por meio da ferramenta GHDL, a visualização dos sinais é feita por meio do GTKWave, onde x é o nosso sinal de entrada e z o nosso sinal de saída.


Ambos os circuitos foram simulados com o mesmo ambiente, que recebe a sequência “01110101100” de forma assíncrona ao relógio.

### SIMULAÇÃO DO MODELO DE MEALY

 

Podemos perceber que o intervalo de saída do nosso circuito é menor que um ciclo inteiro do relógio, pois a entrada foi assíncrona e começou depois do início do ciclo. Ainda assim, o circuito reconheceu corretamente a sequência.

## **SIMULAÇÃO DO MODELO DE MOORE**

 

No caso do modelo de Moore, como a saída depende somente do estado da máquina, a saída leva exatamente 1 ciclo para concluir.

## **IMPLEMENTAÇÃO DA PLACA**

## **CONCLUSÃO**